Republica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educación universitaria.

I.U.T.E.P.I

Electrónica Digital

Profesor: Juan Raidi

Análisis de sistemas.

2do Semestre 1er periodo

Alumno: Antony Hernández

Cédula: 30.172.049

Código: 256163

1. **Según el texto, ¿cuál es el objetivo principal de simplificar una función booleana?**

   R) simplificarlas para reducir el número de compuertas lógicas necesarias para construir un circuito, lo que a su vez disminuye los costos y el consumo de energía.

2. ¿Qué axioma del álgebra de Boole se representa con la siguiente expresión A + A' = 1.

R) Elemento complementario

3.- Las leyes de De Morgan establecen que (A + B)' es igual a:

R) es igual a: (A' * B')

4.- De acuerdo con la propiedad de absorción, la expresión A • (A + B) es igual a:


R) es igual a: A

5.- La expresión A + (B + C) = (A + B) + C es un ejemplo de que propiedad:

R) Asociativa


6.- A continuación se muestran varios circuitos lógicos. Cuál es la expresión f(A;B) de cada uno?

1)

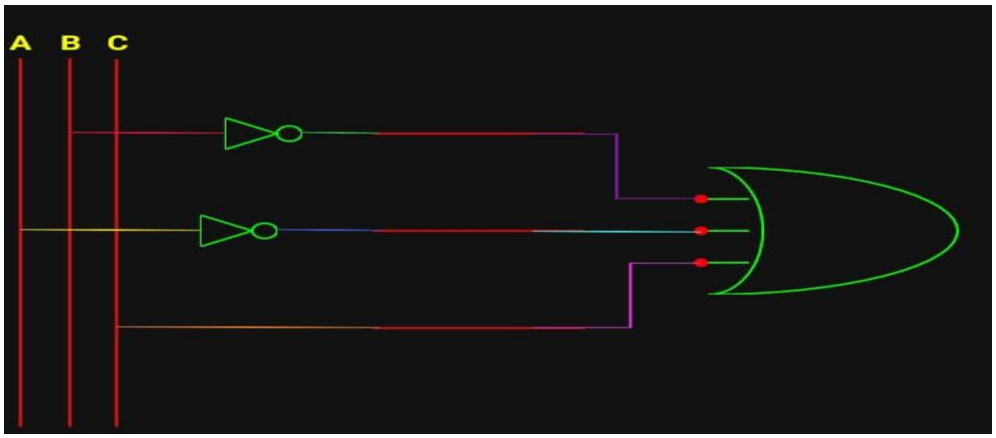


A' + B' + C

2)

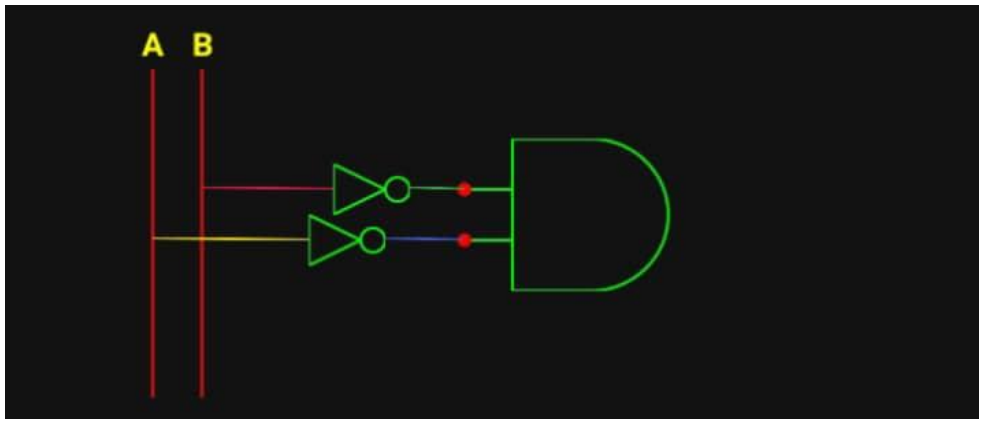


A'B'

3)

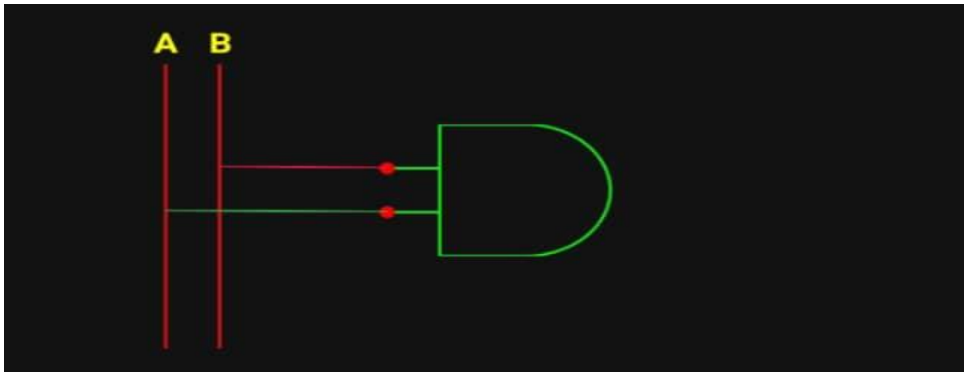


AB

4)

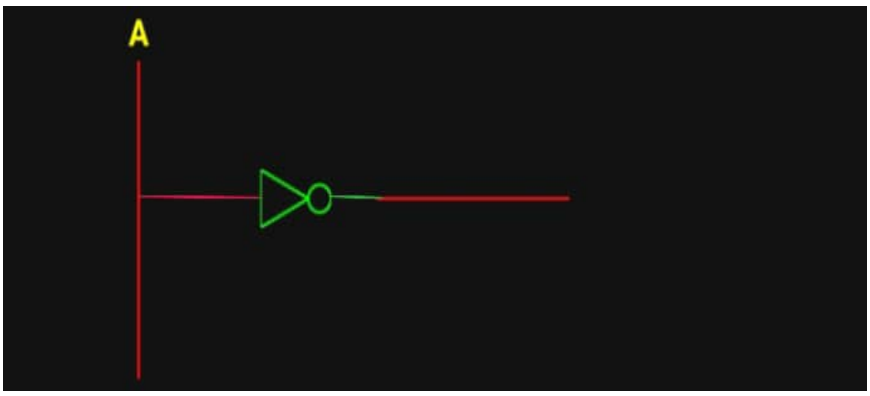

A'

5)

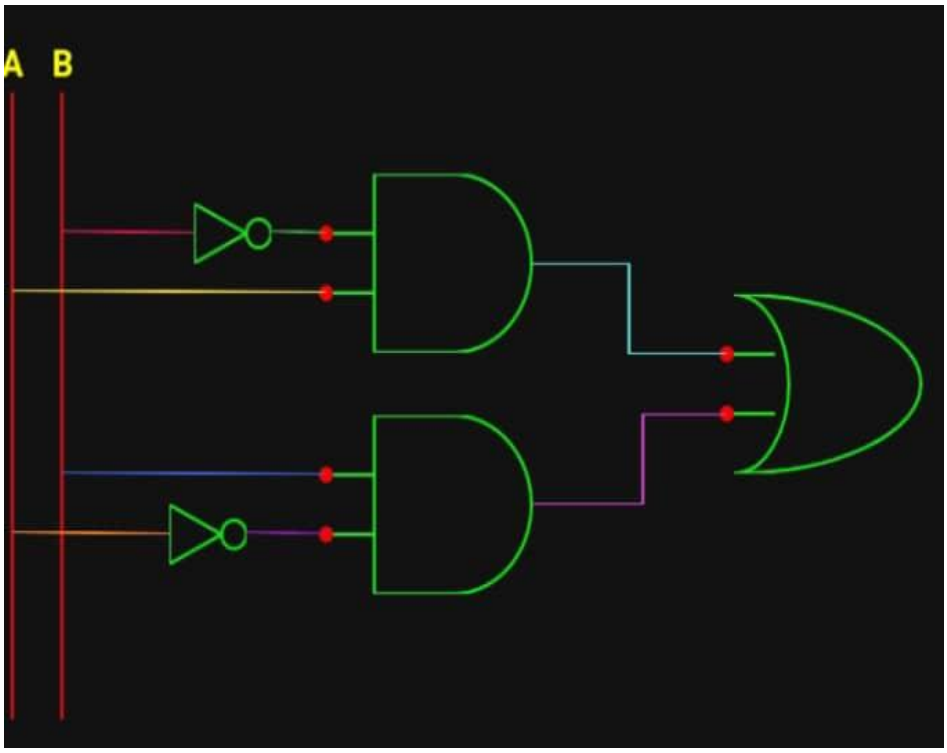

AB' + A'B